

Lab Practice :

0000 → 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0111

0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	0	0
1	1	1	0

0	0	0	1
1	0	1	0
0	1	0	0
1	1	1	0

Truth table:

Present				Next				t_A	t_B	t_C	t_D
A	B	C	D	W	X	Y	Z				
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

t_A

ABCD
Q3Q2Q1Q0

t_B

AB

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	X
01	X	X	0	X
11	0	X	1	0
10	0	X	X	X

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	X	X	1	X
11	0	X	0	0
10	1	X	X	X

$$t_A = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + AD$$

$$= \bar{Q}_3\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + Q_3Q_0$$

$$t_B = A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$= A \oplus B$$

$$Q_2 \oplus Q_3$$

t_C

t_D

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	X
01	X	X	0	X
11	1	X	0	0
10	0	X	X	X

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	X
01	X	X	0	X
11	0	X	0	1
10	0	X	X	X

$$t_C = B\bar{C} + \bar{A}BC$$


$$t_A = \bar{A}D + AD$$

$$= \bar{Q}_3\bar{Q}_0 + Q_3Q_0$$

$$t_D = C \oplus D$$

$$t_C = \bar{B}C + B\bar{C}$$

$$= B \oplus C$$

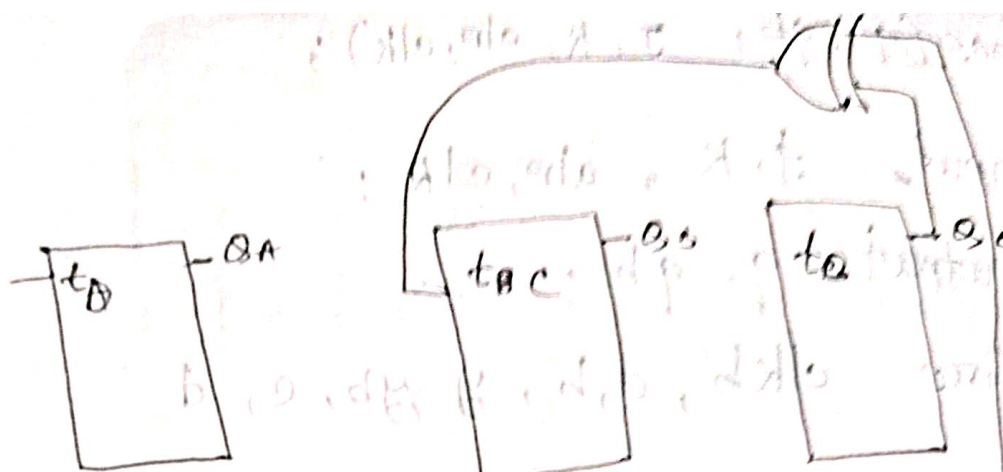

$$t_0 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$t_1 = Q_2 \oplus Q_1$$

$$t_2 = Q_3 \oplus Q_2$$

$$t_3 = Q_3 \oplus Q_0$$

$$AD + \overline{AD} B$$

$$\overline{A} \overline{D}$$

module

JK-mas (q, qb, J, K, clr, clk);

input J, K, clr, clk;

output q, qb;

wire clkb, a, b, y, yb, c, d;

not (clkb, clk);

nand (a, qb, J, clk, clr);

nand (b, clkb, K, q);

nand (y, a, yb);

nand (yb, y, clr, b);

nand (c, y, clkb);

nand (d, clkb, yb);

nand (q, c, qb);

nand (qb, q, clr, d);

endmodule

$$\begin{aligned} 0 \oplus 0 &= 0 \\ 1 \oplus 0 &= 1 \\ 0 \oplus 1 &= 1 \\ 1 \oplus 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\overline{A} \quad B \quad \overline{A} B + A \overline{B}$$

